

XII Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação

Instrutor: Felipe Ferreira / Thiago Ferauche

Arquivo de apoio

Última atualização: October 17, 2022


1 Objetivos

1.1 Objetivos Gerais

- Familiarize-se com o ambiente de desenvolvimento Lattice iCE40;
- Compreender o processo de projeto de circuitos usando HDLs e implementação em FPGA;
- Simule e verifique resultados com placas FPGA reais;

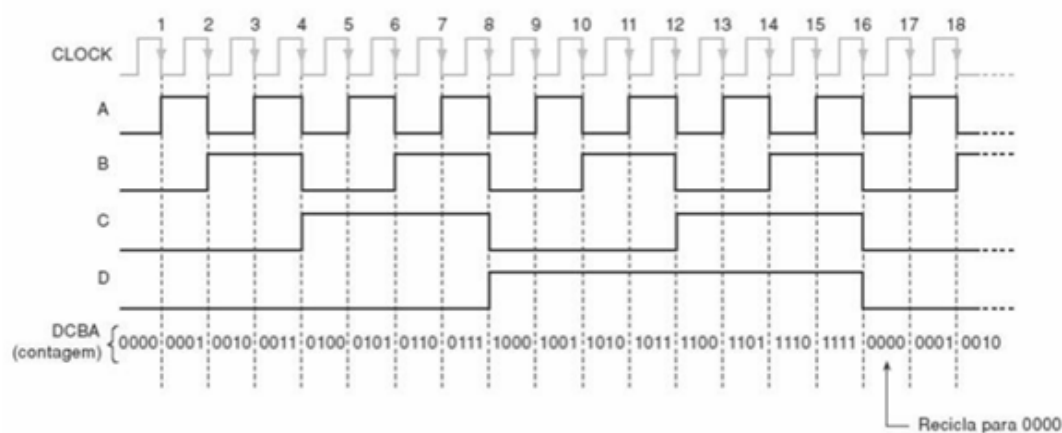1.2 Objetivos específicos

- Implementar um divisor de frequência (algo como a imagem abaixo);
- Implementar um decodificador para display de 7 segmentos;



Frequency divider.

2 Desenvolvimento de laboratório

2.1 Análise do circuito

Neste laboratório, vamos implementar um divisor de frequência usando dois contadores. Este circuito recebe um relógio ou tipo similar de entrada e emite o referido sinal dividido por um determinado valor como saída.

2.2 Codificação e simulação HDL

1. Crie uma pasta chamada "my_design";
2. Implemente o seguinte código em Verilog, chamado "frequency_divider.v";

```

1 module frequency_divider (
2
3     // Inputs
4     input clk,
5     input rst_btn,
6
7     // Outputs
8     output reg[3:0] out_clk
9 );
10
11 wire rst;
12 reg[31:0] count;
13 localparam [31:0] max_count = (12000000) - 1;
14
15 // Reset is the inverse of the reset button
16 assign rst = ~rst_btn;
17
18 // Clock divider
19 always @(posedge clk or posedge rst) begin
20     if (rst) begin
21         out_clk <= 4'b0;
22         count <= 32'b0;
23     end
24     else if (count == max_count) begin
25         count <= 32'b0;
26         out_clk <= out_clk + 1'b1;
27     end
28     else begin
29         count <= count + 1;
30     end
31 end
32 endmodule


```

3. Na mesma pasta, digite os comandos fornecidos abaixo usando o terminal Linux. Em seguida, abra o arquivo "frequency_divider_tb.vcd" com gtkwave e compare seus resultados com a próxima imagem:

```


1 $ iverilog frequency_divider_tb.v
2 $ vvp a.out

```

 

Frequency divider vvp.

- **Saber mais:** Verilog fornece algumas funções e tarefas do sistema especificamente para gerar entradas e saídas para ajudar na verificação. **Monitor** é um exemplo de tarefa do sistema. As tarefas do sistema não são sintetizadas, são ignoradas pelas ferramentas de síntese.
- A instrução monitor não é tão poderosa quanto as ferramentas gráficas de forma de onda, mas é útil em muitos casos e fornece ideia do comportamento do circuito.
- A palavra-chave 'always' recebe dois argumentos (conhecidos como 'lista de sensibilidade'). Olhando para o bloco Always, estamos ativando-o em cada borda de subida do clock ou sinais de reset.

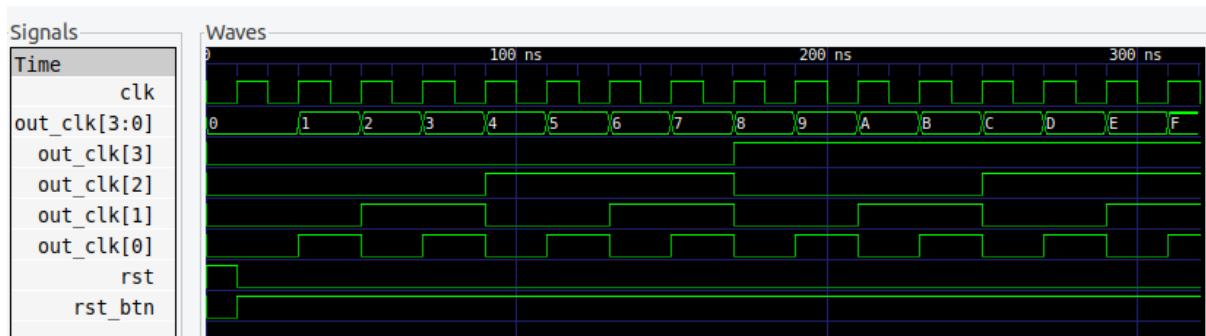

Frequency divider simulation.


3 Desafio

1. O design abaixo descrito em verilog, é um circuito que converte um número BCD de entrada para uma representação em um display de 7 segmentos de ânodo comum (imagem a seguir). Observe que o HDL está descrito apenas para representar até o valor 10 decimais. Dadas as explicações, tente completar a descrição para ser possível representar os valores em hexadecimal até 15.

```

1 module decod_bcd (
2
3     //Input
4     input wire [3:0] count,
5
6     //Output
7     output reg [6:0] seg_count
8 );
9
10 always @ * begin
11     case (count)
12         4'b0000 : seg_count = 7'b0000001;
13         4'b0001 : seg_count = 7'b1001111;
14         4'b0010 : seg_count = 7'b0010010;
15         4'b0011 : seg_count = 7'b0000110;
16         4'b0100 : seg_count = 7'b1001100;
17         4'b0101 : seg_count = 7'b0100100;
18         4'b0110 : seg_count = 7'b0100000;
19         4'b0111 : seg_count = 7'b0001111;
20         4'b1000 : seg_count = 7'b0000000;
21         4'b1001 : seg_count = 7'b0000100;
22         4'b1010 : seg_count = 7'b;
23         4'b1011 : seg_count = 7'b;
24         4'b1100 : seg_count = 7'b;
25         4'b1101 : seg_count = 7'b;
26         4'b1110 : seg_count = 7'b;
27         4'b1111 : seg_count = 7'b;
28     endcase
29 end
30 endmodule


```

 


Digit	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Decoder for 7-segment display.

Top-level module

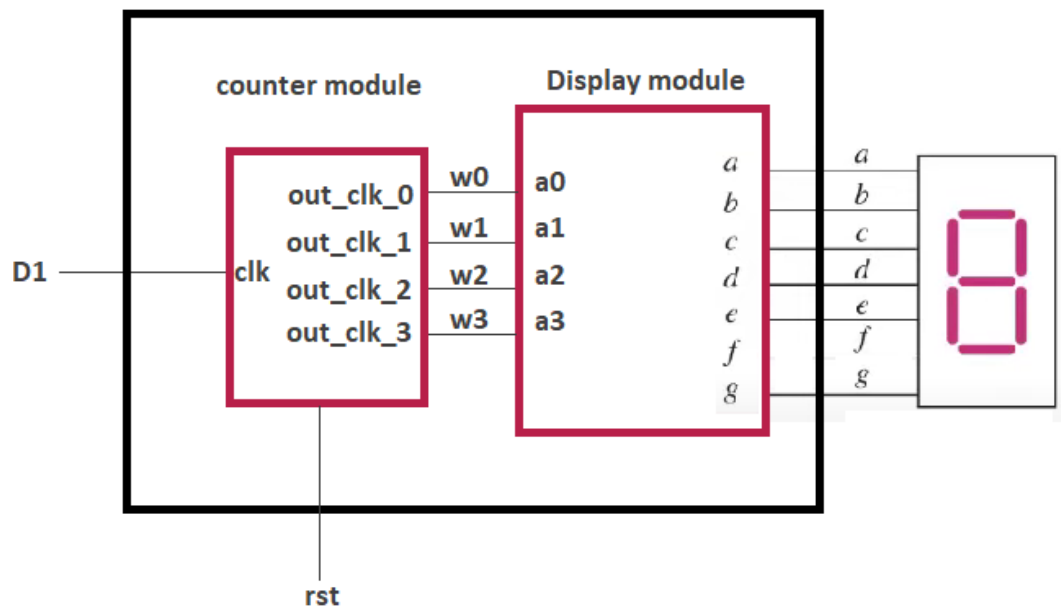

Top level design structure.

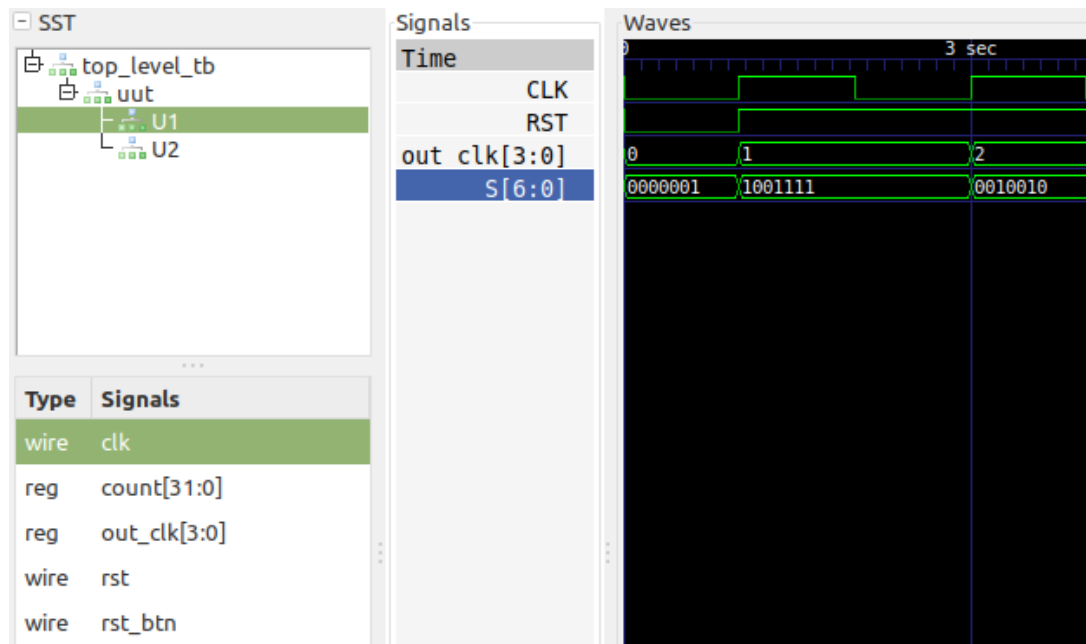

Simulation top level design.

3.1 Implementação FPGA

1. Crie o arquivo de restrição de pinos "top_level.pcf" dentro da pasta. (disponibilizado):

```

1 set_io s[6] E2
2 set_io s[5] B1
3 set_io s[4] C5
4 set_io s[3] C6
5 set_io s[2] E3
6 set_io s[1] C2
7 set_io s[0] B4
8 set_io clk_d1 D1
9 set_io -pullup yes rst A1
10 set_io -nowarn PMOD1 D1
11 set_io -nowarn PMOD1 A1
12 set_io -nowarn PMOD2 E2
13 set_io -nowarn PMOD1 B1
14 set_io -nowarn PMOD2 C5
15 set_io -nowarn PMOD2 C6
16 set_io -nowarn PMOD1 E3
17 set_io -nowarn PMOD2 C2
18 set_io -nowarn PMOD2 B4

```

Observe que o sinal de clock é atribuído ao pino D1, ele aproveita o oscilador da placa conectada diretamente ao D1 cuja frequência é 12MHz.

2. Use o makefile fornecido para realizar: síntese, PnR, empacotamento e gravação no iCESugar-nano. Na pasta do projeto, digite os comandos fornecidos abaixo no terminal linux:

```

1 $ make build
2 $ make run

```